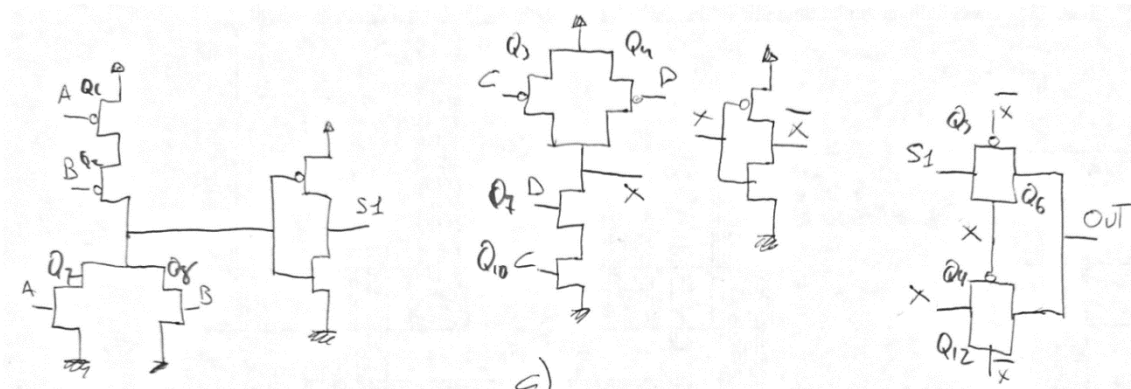


Problema 1


a)




b)

ABCD	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	Q ₈	Q ₉	Q ₁₀	Q ₁₁	Q ₁₂
0101	on	off	on	off	on	on	off	on	on	off	off	off
1011	off	on	off	off	off	off	on	off	on	on	on	on


c)

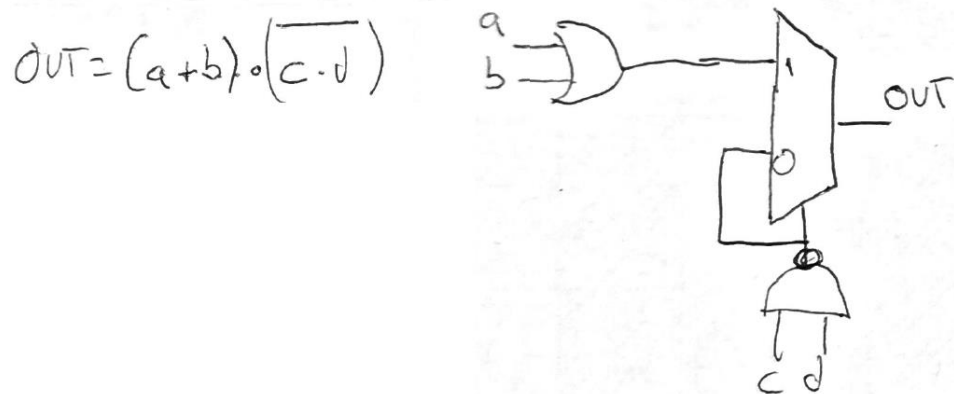

d)

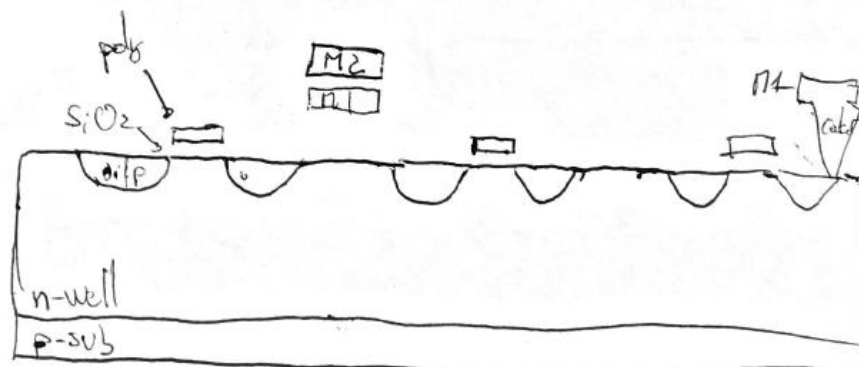

e)

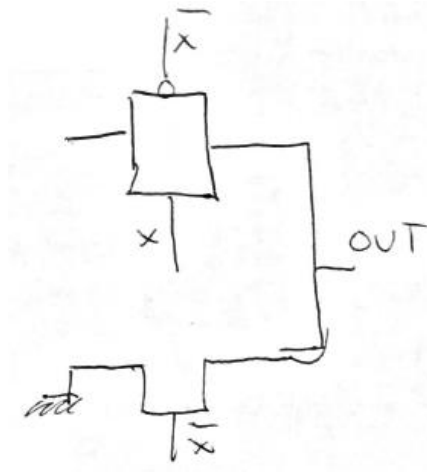

Al tener una de las entradas del multiplexor conectada a un '0' lógico, se podría sustituir por un transistor de paso de tipo N que transmiten los ceros sin degradación.

Problema 2

$$a) t_{pi} = \ln 2 \cdot R_{eq} \cdot C_g \quad R_{eq} = R_s \frac{L}{W} \quad C_g = C_{ox} L W$$

$$R_{eq1} = R_s \frac{L_1}{W_1} = R_s \frac{L}{aW} \quad C_{g2} = C_{ox} L_2 W_2 = C_{ox} L \cdot bW$$

$$t_p = \ln 2 \cdot R_s \frac{L}{aW} \cdot C_{ox} \cdot L \cdot bW = \\ = \frac{b}{a} \ln 2 \cdot R_s \frac{L}{W} \cdot C_{ox} L W = \frac{b}{a} \ln 2 \cdot R_{eq} C_g = \frac{b}{a} t_{pi} = t_p$$

$$b) C_L = a^n C_g \Rightarrow n = \frac{\ln(C_L/C_g)}{\ln a} = \frac{\ln 300}{\ln e} = 5.17 \approx \boxed{6 = n}$$

$t_{pmin} \Rightarrow \alpha = e$

$$a = \sqrt[n]{C_L/C_g} = \sqrt[6]{300} = 2.59 = \alpha$$

$$t_p = n \alpha t_{pi} = 6 \cdot 2.59 \cdot t_{pi} = 15.54 t_{pi} = t_p$$

$$A_0 = \frac{\alpha^n - 1}{\alpha - 1} A_0 = 189.22 A_0 = \boxed{A}$$

$$(n=5 \Rightarrow \alpha = 3.13 \Rightarrow t_{pi} = 15.64 t_{pi}) \times$$

$$L_n = L_p = 2\lambda$$

$$1^{er} inv: W_{n1} = 6\lambda \quad W_{p1} = 15\lambda$$


$$2^{o} inv: W_{n2} = 3.13 \cdot 6\lambda = 18.78\lambda \approx 19\lambda$$

$$W_{p2} = 3.13 \cdot 15\lambda = 46.95\lambda \approx 47\lambda$$

$$3^{er} inv: W_{n3} = 3.13^2 \cdot 6\lambda = 58.78\lambda \approx 59\lambda$$

$$W_{p3} = 3.13^2 \cdot 15\lambda = 146.95\lambda \approx 147\lambda$$

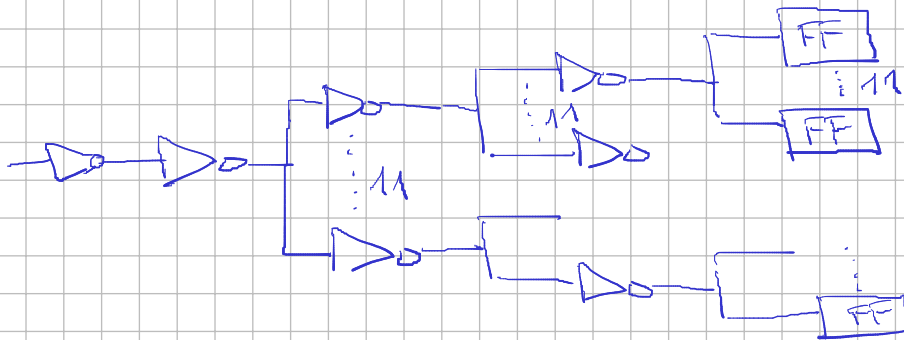c) 3 etapas: $F^3 = 1200 \Rightarrow F = \sqrt[3]{1200} = 10'62$
 3 etapas, fanout = 11 $11^3 = 1331$




Se puede $10 \times 10 \times 12 = 1200$

$$t_p = (1 + 10 + 10 + 12) t_{pi} = \boxed{33 t_{pi}}$$

* 4 etapas: $F = \sqrt[4]{1200} = 5'88$

4 etapas, fanout = 6 $\Rightarrow 6^4 = 1296$ (sobran 96)

$$t_p = 4 \cdot 6 = \boxed{24 t_{pi}}$$

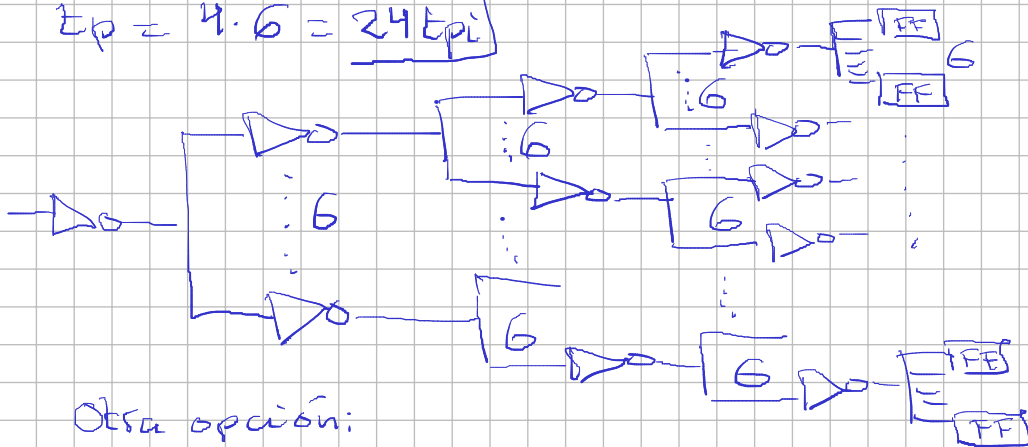

Otra opción:


$$1200 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 = 5 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8$$

$$t_p = (5 + 5 + 6 + 8) t_{pi} = 24 t_{pi} \text{ Mejor, mismo retraso, no sobran ramas}$$

Problema 3

Ex.

a)

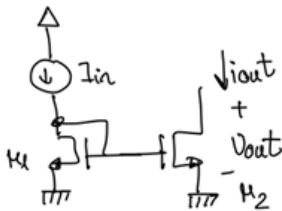


$$\frac{(W/L)_{M2}}{(W/L)_{M1}} = \frac{100 \mu A}{20 \mu A} = 5; \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{M2} = 5 \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_{M1} = 5 \cdot 10 = 50.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L = 100 \text{ nm} \\ W = 5 \mu m \end{cases}$$

b) $r_{out} = \frac{1}{\lambda i_{out}} = \frac{1}{0.6 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{16.67 \text{ k}\Omega}}.$

c) less channel modulation $\Rightarrow \lambda \downarrow \Rightarrow r_{out}.$

d)

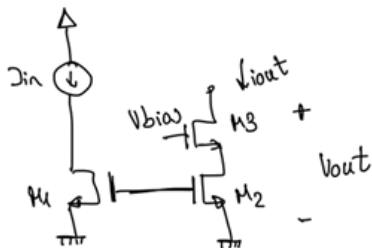

$$r_{out} = g_{m3} r_{o3} r_{o2}$$

$$g_{m3} = \sqrt{2 \cdot \mu_n G_x \left(\frac{W}{L}\right)_3 I_{D3}} = \sqrt{2 \cdot 100 \cdot 20 \cdot 100} = 632 \mu A/V.$$

$$r_{o3} = \frac{1}{\lambda I_{D3}} = \frac{1}{0.6 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 16.67 \text{ k}\Omega.$$

$$r_{o2} = r_{o3} = 16.67 \text{ k}\Omega.$$

$$r_{out} = \underline{\underline{175 \text{ k}\Omega}}.$$

e) $|A_v| = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = g_{m3} \cdot r_{out}$

$$g_{m3} = \sqrt{2 \mu_p G_x \left(\frac{W}{L}\right)_3 I_{D3}} = \sqrt{2 \cdot 50 \cdot 20 \cdot 100} = 447.21 \mu A/V$$

$$r_{out} = r_{o3} \parallel r_{o2} = \frac{16.67}{2} = 8.3 \text{ k}\Omega.$$

$$|A_v| = \underline{\underline{3.71 V/V}}.$$