

Ejercicio 1 (40 min, 4 pto).

SOLUCIÓN

Para el circuito digital descrito en VHDL, se pide:

1. Complete las listas de sensibilidad para que las simulaciones y las síntesis lógica sean correctas y coherentes
2. Complete las declaraciones de las señales indicadas en la arquitectura
3. Dibuje el hardware resultante de la síntesis lógica del proceso P2. ¿Cuántos biestables serán necesarios?
4. Dibuje el diagrama de estados de la máquina de estados que describen P3 y P4

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity RS232_Tx is
  generic(
    gDataWidth      : natural := 8; -- bits for Data
    gTotalNumBit     : natural := 11; -- WordWidth= Start(1)+Data(8)+Parity(1)+Stop(1)
    gBaudRate        : natural := 57600; -- bps
    gClkFrequency    : natural := 100000000; -- Hz
  )
  port(
    Clk              : in  std_logic;
    ResetN           : in  std_logic;
    RSDataToSend     : in  std_logic_vector(gDataWidth - 1 downto 0);
    EnableSend       : in  std_logic;
    TxD              : out std_logic;
    TxBusy           : out std_logic
  );
end RS232_Tx;
architecture Behavioural of RS232_Tx is
  constant StartBit : std_logic := '0';
  constant StopBit  : std_logic := '1';

  -----
  constant cBaudRateCycles : natural := gClkFrequency/gBaudRate;
  signal EnaBaudRate       : std_logic;
  signal ClrBaudRate       : std_logic;
  signal CountBaudRate     : std_logic;
  signal EndBaudRate       : std_logic;
  -----
  signal EnaNumBitsTx      : std_logic;
  signal ClrNumBitsTx      : std_logic;
  signal CountNumBitsTx    : natural range 0 to gTotalNumBit-1;
  signal EndNumBitsTx      : std_logic;
  -----
  type tStateTx is (Idle, Sending);
  signal CurrentState      : tStateTx;
  signal NextState         : tStateTx;
  signal RegDataTx         : std_logic_vector(gTotalNumBit-1 downto 0);
  signal ClrTx             : std_logic;
  signal ParityBit         : std_logic;
begin
  TxD      <= RegDataTx(0);
  TxBusy   <= NOT(ClrTx);

  -----
  P1: process(RSDataToSend)
    variable aux_Parity: std_logic;
  begin
    aux_Parity:= '0';
    for I in RSDataToSend'range loop
      aux_Parity:= aux_Parity XOR RSDataToSend(I);
    end loop;
    ParityBit   <= aux_Parity;
  end process P1;

  -----
  P2: process(ResetN, Clk)
  begin

```

```

if ResetN = '0' then
  RegDataTx <= (others => '1');
elsif Clk'event and Clk = '1' then
  if ClrTx = '1' then
    RegDataTx <= (others => '1');
  elsif EnableSend = '1' then
    RegDataTx <= StopBit & ParityBit & RSDDataToSend & StartBit;
  elsif EnaNumBitsTx = '1' then
    RegDataTx <= '1' & RegDataTx(gTotalNumBit-1 downto 1);
  end if;
end if;
end process P2;

```

```

P3: process (ResetN, Clk)
begin
  if ResetN = '0' then
    CurrentState <= Idle;
  elsif Clk'event and Clk = '1' then
    CurrentState <= NextState;
  end if;
end process P3;

```

```


P4: process (CurrentState, EnableSend, EndNumBitsTx)
begin
  ClrTx <= '0';
  ClrBaudRate <= '0';
  ClrNumBitsTx <= '0';
  EnaBaudRate <= '0';
  case CurrentState is
    when Idle =>
      ClrTx <= '1';
      ClrNumBitsTx <= '1';
      ClrTx <= '1';
      if EnableSend = '1' then
        NextState <= Sending;
        ClrTx <= '0';
      else
        NextState <= Idle;
      end if;
    when Sending =>
      EnaBaudRate <= '1';
      if EndNumBitsTx = '1' then
        NextState <= Idle;
      else
        NextState <= Sending;
      end if;
    when others =>
      NextState <= Idle;
  end case;
end process P4;

```

```

P5: process (ResetN, Clk)
begin
  if ResetN = '0' then
    CountBaudRate <= 0;
  elsif Clk'event and Clk = '1' then
    if ClrBaudRate = '1' then
      CountBaudRate <= 0;
    elsif EnaBaudRate = '1' then
      if CountBaudRate = cBaudRateCycles - 1 then
        CountBaudRate <= 0;
      else
        CountBaudRate <= CountBaudRate + 1;
      end if;
    end if;
  end if;
end process P5;

```

 Salidas

ClrBaudRate

ClrNumBitsTx

ClrTx

EnaBaudRate

EndNumBitsTx

Entradas

EnableSend

EndNumBitsTx


```

end if;
end process P5;
EndBaudRate <= '1' when ((CountBaudRate = cBaudRateCycles - 1) AND
                           (EnaBaudRate = '1'))
                           else '0';

-----
P6: EnaNumBitsTx <= EndBaudRate;
process(
begin
  if ResetN = '0' then
    CountNumBitsTx <= 0;
  elsif Clk'event and Clk = '1' then
    if ClrNumBitsTx = '1' then
      CountNumBitsTx <= 0;
    elsif EnaNumBitsTx = '1' then
      if CountNumBitsTx = gTotalNumBit - 1 then
        CountNumBitsTx <= 0;
      else
        CountNumBitsTx <= CountNumBitsTx + 1;
      end if;
    end if;
  end if;
end process P6;
EndNumBitsTx <= '1' when ((CountNumBitsTx = gTotalNumBit - 1) AND
                           (EnaNumBitsTx = '1'))
                           else '0';
end Behavioural;

```

Criterios

(P1)

a)

LS proc. comb.

OK → 0'5
incompletas → 0
excepciones → 0'25

LS proc. seq.

incompletas → 0
excepciones → 0'25
OK → 0'5

b)

Dedicaciones

0'25 / dec → std_logic_vector 0
natural sin ramp 0'05
unsigned " " 0'05

c)

HW

→ No #bites -0'2

CountBaudRate

d) FSM

2 FSM -0'25

3 estados -0'25

ResetN serial -0'2

ClrTx Mode -0'4

No todas transic -0'2

No todas salidas -0'2

No realiment. Registros -0'2

No Preset N -0'2

Reset secuencial -0'2

Clear realimentado -0'2

AND para concatenar -0'2

AND para Shift -0'2

No HW
para
Shift g6
concat
-0'2

<https://www.uc3m.es/departamento-tecnologia-electronica>

Mal valor Clk -0'1

No ResetN a estado inicial -0'1

Comparadores para #bites -0'1

No Muxes -0'2

3

Ejercicio 2 (50 min, 6 pto)

Se quiere diseñar un circuito digital que procesa datos, realizando la función exponencial. El circuito deberá ejecutar la operación e^X . Para diseñar el circuito se va a utilizar su representación en serie de Taylor, truncando en el cuarto elemento.

$$Y(X) = 1 + X + \frac{X^2}{2!} + \frac{X^3}{3!} \quad (1)$$

Para que esta aproximación sea válida, los datos de entrada (X) deben estar en el rango entre -1 y +1. Para poder implementar el algoritmo utilizando números enteros, se realiza un cambio de variable ($Z=X*128$), de modo que Z sea un número entero y se represente con 8 bits (en CA2). Nótese que con este cambio se descarta el valor +1 en el rango de X. Con este cambio, la ecuación queda:

$$Y(Z) = 1 + \frac{Z}{2^7} + \frac{Z^2}{2 \cdot 2^{14}} + \frac{Z^3}{6 \cdot 2^{21}} \quad (2)$$

Con el rango de entradas que se desea, el resultado de la función resulta entre e^{-1} y $e^{127/128}$. Se quiere expresar dicho resultado como un número entero de 10 bits, de modo que hay que multiplicar la ecuación anterior por 128 (2^7), quedando la ecuación que se quiere implementar mediante un circuito:

$$W(Z) = 2^7 \left(1 + \frac{Z}{2^7} + \frac{Z^2}{2 \cdot 2^{14}} + \frac{Z^3}{6 \cdot 2^{21}} \right) = 2^7 + Z + \frac{Z^2}{2^8} + \frac{Z^3}{3 \cdot 2^{15}} \quad (3)$$

El sistema cuenta con un reloj (Clk) de 100 kHz para realizar las operaciones, una señal de inicialización asíncrona (Reset) y un Enable de carga del dato de entrada, que se activa durante un ciclo de reloj para que el circuito cargue el dato de entrada (frecuencia de muestreo 1kHz). La entidad del circuito es:

```
entity EXP_23 is
  port (
    Clk      : in  std_logic;
    Reset    : in  std_logic;
    Enable   : in  std_logic;
    Data_in  : in  signed(7 downto 0); -- Z
    Data_out : out signed(9 downto 0); -- W(Z)
  );
end EXP_23;
```

Para todas las preguntas, razone sus respuestas.

1. Compruebe los rangos de las variables y las funciones que se van a utilizar, es decir:
Si el rango de la variable Z es [-128, 127] (número entero en CA2 con 8 bits):
 - 0'3 a. Especifique el rango de la variable X que se corresponde con el rango de Z
 - 0'6 b. Especifique los rangos de Y(Z) y W(Z) según el rango de Z
 - 0'1 c. Compruebe que todos ellos están dentro de las especificaciones (Z es signed de 8 bits y W(Z) es signed de 10 bits).
2. Expresé la función W(Z) de modo que se pueda realizar con números enteros, y sólo con divisiones entre potencias de 2. Los coeficientes necesarios deben ser de 8 bits en complemento a 2.
3. Se quiere hacer una arquitectura paralela.
 - 0'6 a. Dibújela en nivel de transferencia de registros (RTL) + Registros -0'2 No potencias -0'2
 - 0'2 b. Determine razonadamente el número de bits de cada sumando de la ecuación. + Coef's = 3 -0'2 No truncar -0'2
 - 0'2 c. Indique el número de bits que se necesitan para representar el resultado final, sin despreciar ningún dígito. Si el resultado final debe tener 10 bits, indique los bits que se deben despreciar.
4. Asumir que la entrada se captura con la señal Enable, y la salida está registrada, disponible en el ciclo de reloj siguiente.
 - 0'2 a. Describa la declaración de las señales que se necesitan para almacenar los resultados parciales y final
 - 0'2 b. Describa el proceso secuencial que registra el dato de entrada
 - 0'4 c. Describa las operaciones intermedias mediante asignaciones concurrentes o un proceso combinacional
 - 0'2 d. Describa el proceso secuencial que registra el resultado final.
5. Si cada multiplicador tarda 40 ns en producir un resultado y cada sumador 20 ns. Indique el retardo máximo del circuito y la frecuencia necesaria para la señal de reloj. ¿Cómo modificaría la arquitectura del apartado anterior para triplicar la frecuencia de reloj?

Coeficientes
0'2


Expresión
0'4

0'5

0'5

Solución. Ejercicio 2. Parcial VHDL. Curso 22123. CIM-GIT-GIT
 
$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \quad (x \in [-1, 1])$$



$$z = 128 \cdot x \quad \boxed{8 \text{ bits en CAZ}} \Rightarrow \boxed{-128, 127} \quad (\text{desprecia los decimales que haya a partir del bit LSB})$$

$$Y(z) = 1 + \frac{z}{128} + \frac{z^2}{2(128)^2} + \frac{z^3}{6 \cdot (128)^3} = 1 + \frac{z}{2^7} + \frac{z^2}{2^{15}} + \frac{z^3}{3 \cdot 2^{22}}$$

$$Y(z) \in [e^{-1}, e^{127/128}] \quad (*) = [0'3678794412_{10}, 2'6971249914_{10}]$$

Para que sea entero, lo multiplicamos por $2^7 = 128$

(*) RESULTADO IDEAL

$$\Rightarrow Y(z) \cdot 128 = W(z) = (47,08856813\%; 345'2323828992_{10})$$

$$W(z) = 2^7 \cdot Y(z) = 2^7 + z + \frac{z^2}{2^8} + \frac{z^3}{3 \cdot 2^{15}}$$

↓ *estos decimales se desprecian*
Se necesitan 9 bits para representar este número
Si asumimos que la salida es CAZ \Rightarrow 10 bits
Son necesarios para Data Out

El resultado será un número entre 47 y 345

Para saber el valor real hay que dividir por 128 \Rightarrow

$$(0'3671875; 2'6953125) \rightarrow \text{ERROR frente al resultado ideal (*)}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 0'06731\% \\ &\rightarrow 0'138\% \end{aligned} \quad \underline{\text{ERROR Relativo}}$$

Aunque, como las entradas h_0 se están truncando, los resultados ~~entre~~ para datos entre $(-1, 0)$ y $(0, 1)$ tendrán más error. Y, además, el error será mayor porque estamos truncando la serie de Taylor en el tercer término.

Respuestas al enunciado

① Rangos de las variables

$$z \in [-128, 127] \quad (8 \text{ bits en QAZ})$$

$$a) \text{ ¿ } x? \quad \left(x = \frac{z}{128}\right) \Rightarrow x \in \left[-1, \frac{127}{128}\right]$$

$$b) \quad y(z) \quad z = -128 \quad y(-128) = 1 + \frac{z^7}{2^7} + \frac{z^{14}}{2 \cdot 2^{14}} + \frac{z^{21}}{6 \cdot 2^{21}}$$

$$y(-128) = 1 + 1 + 0'5 + 0'46 = \mathbf{0'8}$$

$$w(-128) = 128 \cdot y(-128) = \mathbf{43} \quad \text{porque desprecia los decimales (redondeo)}$$

$$z = \frac{127}{128} \quad y\left(\frac{127}{128}\right) = 1 + \frac{127}{128} + \frac{(127)^2}{2(128)^2} + \frac{(127)^3}{6(128)^3}$$

$$y(+127) = 1 + 0'9921875 + 0'4922180476 + 0'1627908548$$

$$y(+127) = \mathbf{2'6471963724}$$

$$z(127) = \mathbf{338} \quad \text{porque desprecia los decimales (redondeo)}$$

Se puede observar que el error es mayor que el obtenido anteriormente.

② Si $w(z)$ es signed de 10 bits, puede representar números enteros entre -512 y 511 luego si se puede representar el resultado anterior

Si z es signed de 8 bits puede representar números enteros entre -128 y 127 luego ~~16~~ vale.

2) Expresa $w(z)$ en digital. Coeficientes 8 bits en CAZ

$$W(z) = 2^7 + z + \frac{z^2}{\frac{128}{2^8}} + \frac{z^3}{2^{15}} \cdot \frac{1}{3} = 2^7 + a_0 z + \frac{a_1 z^2}{\frac{128}{2^8}} + a_2 \frac{z^3}{2^{15}}$$

Coeficientes a_0, a_1, a_2

Los productos parciales se están dividiendo por potencias de 2 (equivalente a despreciar bits de la derecha)

$a_0 = 1$; este subproducto se suma tal cual al resultado

$a_1 = 1$; además, este subproducto se trunca quitando los 7 LSB

$a_2 = \frac{1}{3}$; además, este subproducto se trunca quitando los 15 LSB

CTE = 2^7 ; si se representa en CAZ se necesitan 9 bits

$$\boxed{0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0} = 128 = 2^7$$

$a_0 = 1$ (en CAZ 8 bits ~~hay que multiplicar por~~ hay que multiplicar por 2^6)

$a_1 = 1$ $\boxed{a_0 a_1 \ 01000000}$

$a_2 = 0.333 \rightarrow$ Multiplicamos por $2^6 = 64$

$$a_2 = 2^6 \cdot \frac{1}{3} = 21 \cdot \frac{1}{3} = 21$$

$$\boxed{a_2 = 00010101}$$

Por si no se olvidaba

$$\frac{2^6}{3} = \frac{64}{3} = 21$$

$$W(z) = 2^7 + \frac{2^6}{2^6} (z + \frac{z^2}{128 \cdot 2^8} + \frac{z^3}{2^{15}} \cdot \frac{1}{3})$$


$$\boxed{W(z) = 2^7 + \left(\frac{1}{2^6} \left(\frac{2^6 \cdot z}{2^2} + \frac{z^2}{2^{15}} + \frac{z^3 \cdot 21}{2^{15}} \right) \right)}$$

quitamos 2 LSB

quitamos 15 LSB

quitamos los 6 LSB del resultado parcial
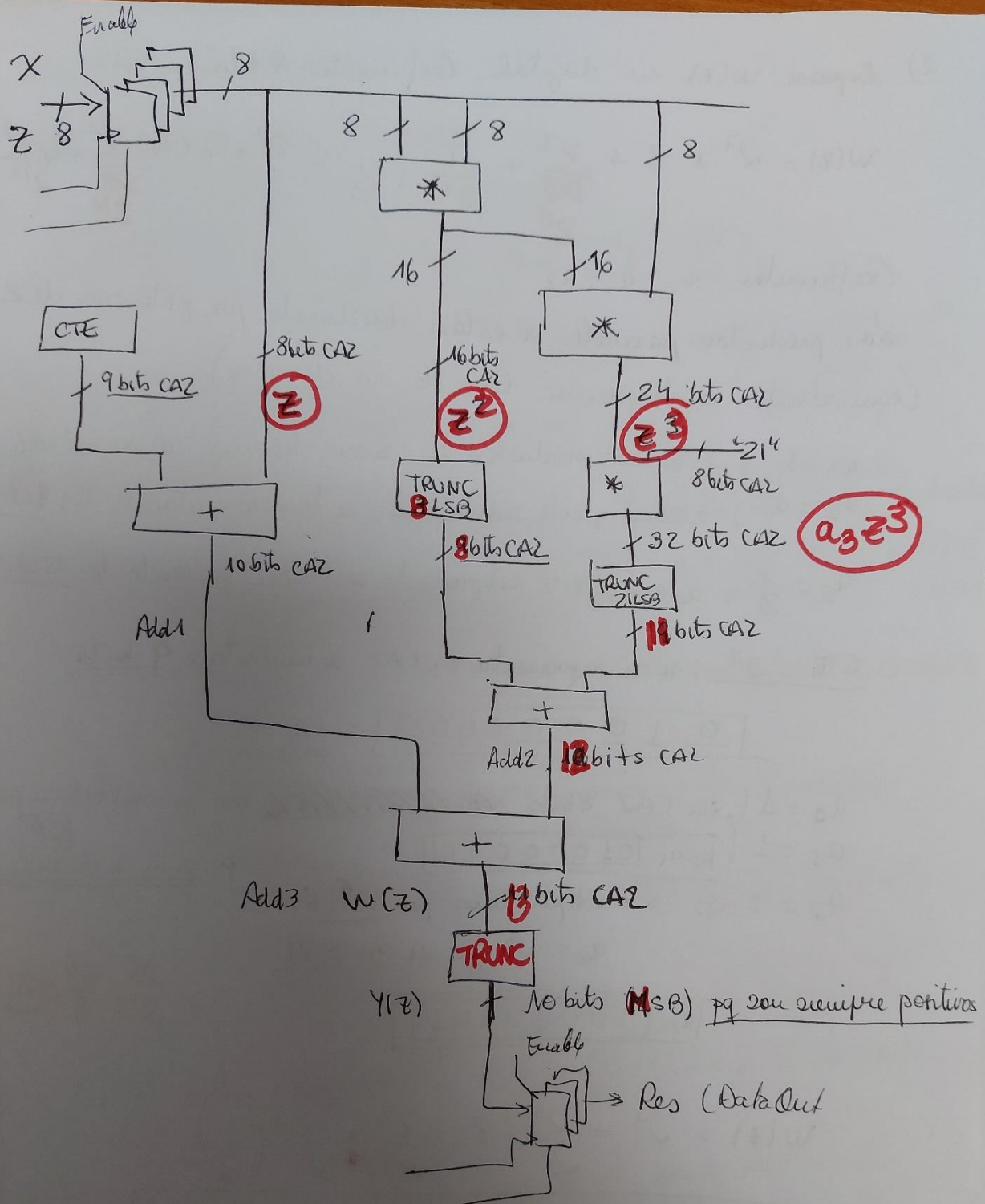
$$W(z) = 2^7 + z + \frac{1}{2^6} \left(\frac{z^2}{2^2} \right) + \frac{1}{2^{15}} \cdot 21 \cdot z^3$$



(4)

Signal RegDataIn : signed (7 downto 0); -- x

Signal RegDI2 : signed (15 downto 0);

Signal RegDI3 : signed (23 downto 0);

Signal Add1 : signed (9 downto 0);

Constant C1 : signed (8 downto 0) := "010000000";

Constant C3 : signed (7 downto 0) := "00010101";

Signal Add2 : signed (9 downto 0);

Signal AuxDI3 : signed (31 downto 0);

Signal Add3 : signed (10 downto 0);

Signal AuxY : signed (9 downto 0);

begin

process (Ck, Reset)

begin

if Reset = '1' then

RegDataIn <= (others => '0');

elsif Ck'event and Ck = '1' then

if Enable = '1' then

RegDataIn <= DataIn;

end if;

end if;

end process;

Add1 <= resize (C1, 10) + resize (RegDataIn, 10);

~~Add2 <= resize ((RegDataIn * RegDataIn) (8 downto 0), 9) +~~
~~resize (~~

~~RegDI2 <= (RegDataIn * RegDataIn) (8 downto 0)~~

RegDI3 <= RegDI2 * RegDataIn;

AuxDI3 <= RegDI3 * C3;

Add2 <= resize (RegDI2 (8 downto 0), 9) + resize (AuxDI3 (8 downto 0), 9);

Add3 <= resize (Add1, 11) + resize (Add2, 11);

~~end~~

process CLK, Reset

begin

if Reset = '1' then

 Aux4 <= (others => '0');

elsif CLK'event and CLK = '1' then

 if Enable = '1' then

 Aux4 <= Add3 (10 decimales 1);

 end if;

 pq la salida es CAZ

end if;

end process;

Data Out <= Aux4;

⑤ Retardo máximo

Camino + largo

$x \rightarrow x^2 \rightarrow x^3 \rightarrow a_3 x^3 \rightarrow \text{Add2} \rightarrow \text{Add3}$

⊗ ⊗ ⊗ ⊕ ⊕


40 40 40 20 20

$160ns + t_{setup} + t_{hold}$

Rep con $T = \frac{1}{160} = 6.25 MHz \Rightarrow \boxed{6 MHz \Rightarrow T = 166.67 ns}$

Para triplicar la frecuencia $\rightarrow 18 MHz \Rightarrow T = 55.5 ns$

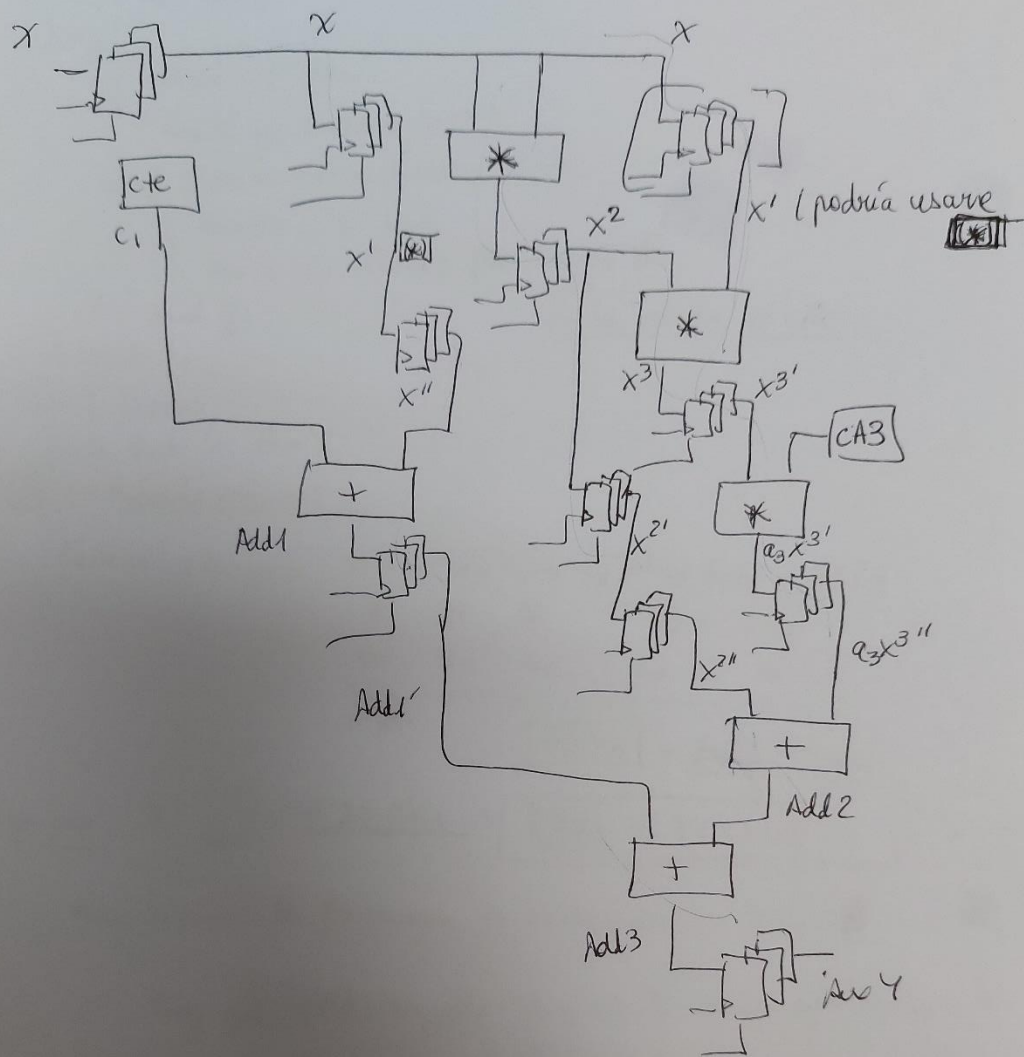Hay que poner registros después de cada operación de multiplicar ~~✗~~. No hace falta después de sumar pq ya está el registro de salida



add
 7^3
 8^3
 $2R$